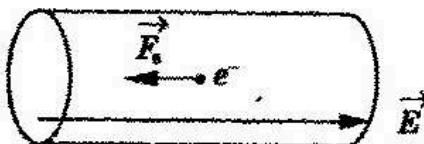


① Электрический ток — ...

Опытный факт:



②



а) электрон («тело»)

б) сила ($\vec{F}_s = q\vec{E}$)

в) перемещение

$$\Rightarrow A = \vec{F} \cdot \vec{s} \cdot \cos \alpha; \alpha = (\vec{F}, \vec{s}), \vec{F} = \text{const}$$

Пусть поле однородно:

$$\vec{F}_s = q\vec{E} = \text{const}$$

$$A = (-q) \vec{E} \cdot \vec{s} (-1) = q\vec{E}\vec{s} = qU$$

Или по определению напряжения:

$$A = qU$$

③ Мощность тока.

$$P = \frac{A}{t} = \frac{qU}{t} = IU$$


сила тока
в участке цепи

напряжение на
концах участка

④ Электрическая цепь — замкнутая

⇒ статическое поле не может поддерживать постоянный ток, т. к.
 $A_{\infty} = 0$

⇒ «сторонние» силы

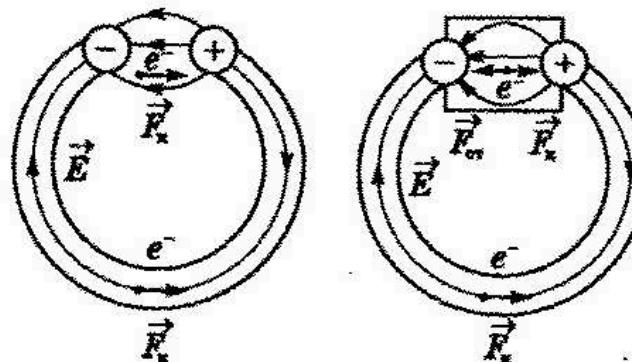

$A_{\text{ст}}$ — работа сторонних сил

q — заряд

$$\mathcal{E} = \frac{A_{\text{ст}}}{q}; [\mathcal{E}] = B$$

⑤ Источники тока — \mathcal{E}, r :

$\rightarrow +, \rightarrow | \dots |, \rightarrow \odot$

⑥ Установившийся режим:



$$\Delta U = A + Q = 0$$

$$A = A_{\text{ст}} = \mathcal{E}q = \mathcal{E}It$$

$$Q = -(I^2Rt + I^2rt) — выделяется$$

$$\mathcal{E}It = I^2Rt + I^2rt$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R+r}$$

закон Ома
для полной
цепи

$$7 \quad R \gg r; I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$R \rightarrow 0; I_{\text{к.з.}} = \frac{\mathcal{E}}{r} \uparrow \uparrow$$

$$8 \quad U = \mathcal{E} - Ir$$

Измерение \mathcal{E} : $I \rightarrow 0; U \approx \mathcal{E}$