Ohm's Law

In **Ohm's Law**, students explore how changing the voltage (V) or resistance (R) influences current (I) in a circuit.

*В симуляторе **«Законе Ома»** ученики исследуют, как изменение напряжения (V) или сопротивления (R) влияет на ток (I) в цепи.*

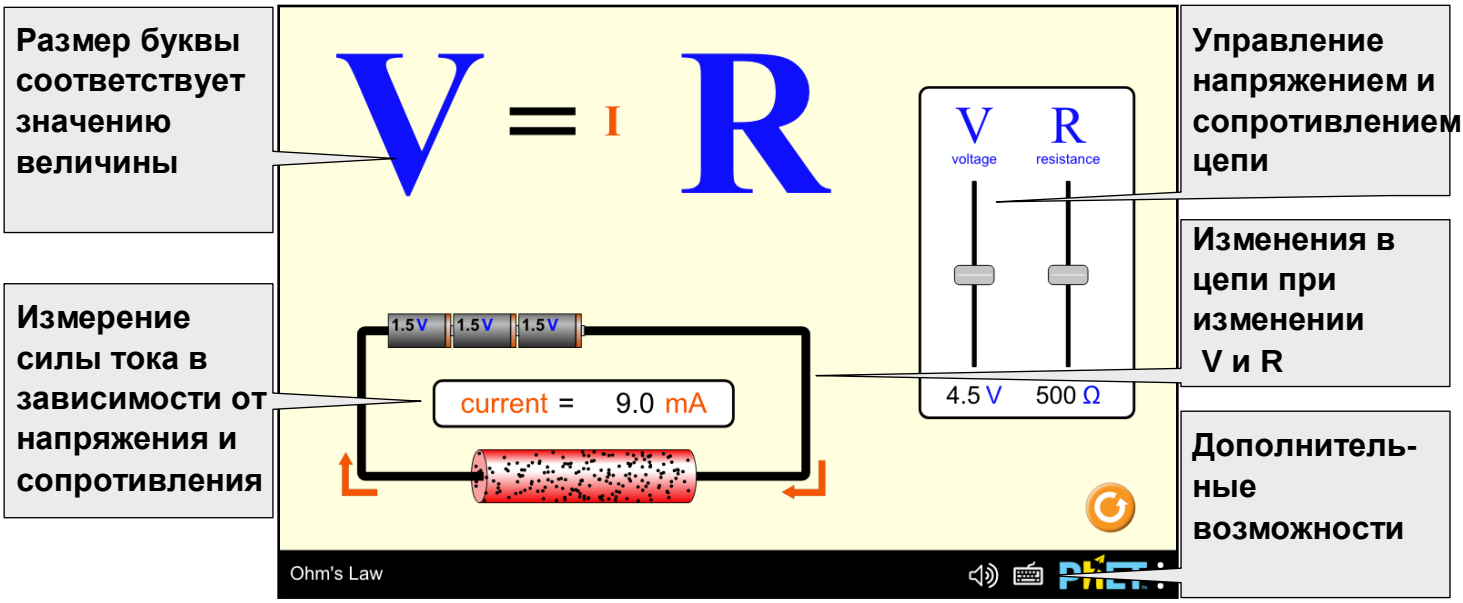

Accessibility Features

Description Alternative Input Sound

Специальные возможности: *описание, альтернативный вход, звук*

Model Simplifications

- The black dots in the wire represent impurities in the metal lattice. Materials with a high density of impurities have a higher probability of collisions between the electrons and the cations in the lattice, which results in a higher resistivity.
- Because the length and area of the resistor is unchanged, the resistance slider controls the resistivity of the material.

Допущения, принятые в модели

** Черные точки в проводе представляют собой примеси в металлической решетке. Материалы с высокой плотностью примесей имеют более высокую вероятность столкновений между электронами и катионами решетки, что приводит к более высокому удельному сопротивлению.*

** Поскольку длина и площадь резистора неизменны, ползунок сопротивления управляет удельным сопротивлением материала.*

Sound Features

- The pitch of the slider notes is proportional to the size of the current in the circuit and not dependent

on specific slider positions. As a challenge: try to achieve the same note (same current) with different slider positions.
- See the Sound Features Video for more useful tips on how concepts and sound are integrated in this sim. For additional details on all sounds used in this simulation, see the published Sound Design Documentation.

Звуковые возможности

** Шаг нот ползунка пропорционален величине тока в цепи и не зависит от конкретных положений ползунка. Задание: попробуйте достичь одной и той же ноты (одного и того же тока) при разных положениях ползунка.*

• Смотрите видео Sound Features для получения советов о том, как сопротивление и звук интегрированы в этот симулятор. Дополнительные сведения обо всех звуках, используемых в этом моделировании, см. в документации по звуковому дизайну.

Suggestions for Use

Sample Challenge Prompts

- Describe what happens to the current in a circuit when the voltage is increased. What happens when the resistance is decreased?
- Does changing the voltage of the circuit cause a change in the resistance of the circuit? Why or why not?
- Explain why current and resistance are inversely proportional.

See all published activities for Ohm's Law here.
For more tips on using PhET sims with your students, see Tips for Using PhET.

Рекомендации по применению

Примерные задания

** Опишите, что происходит с током в цепи при увеличении напряжения. Что происходит, когда сопротивление уменьшается?*

** Вызывает ли изменение напряжения цепи изменение сопротивления цепи? Почему да или почему нет?*

** Объясните, почему ток и сопротивление обратно пропорциональны.*